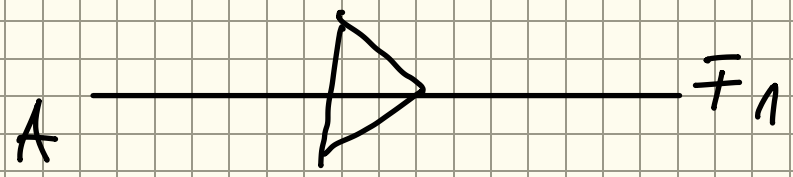
Design and implementation using didactic boards

1. 


→ Amplifier / Repeater

A	F_1
0	0
1	1

2. 


→ Inverter / Negator

A	F_2
0	1
1	0

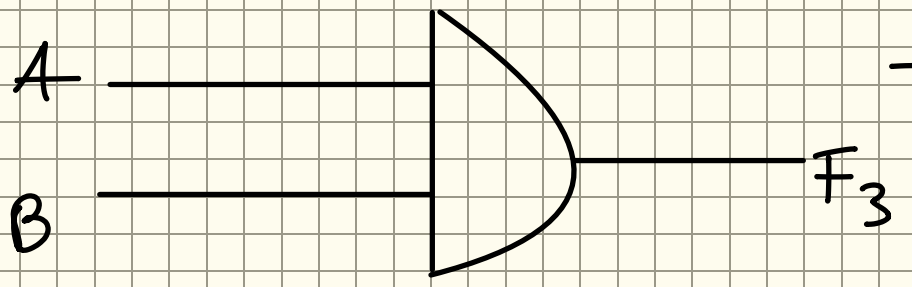
3. 

→ AND gate


A B	F_3
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

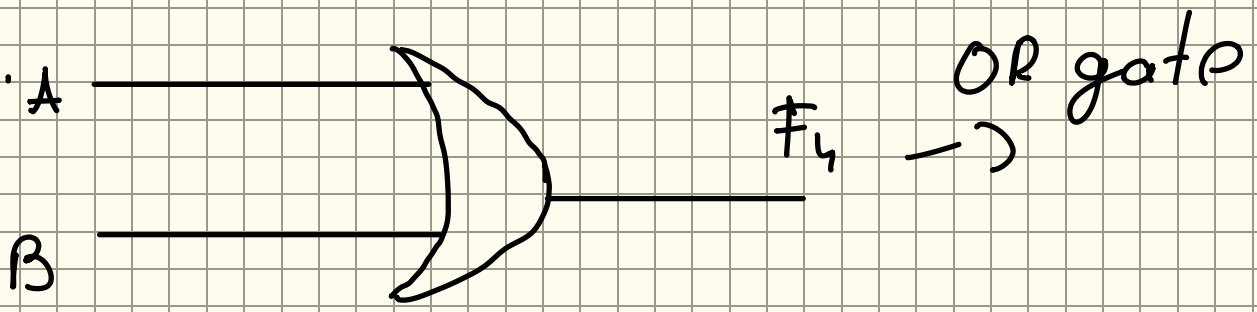4. 

AB	F_4
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

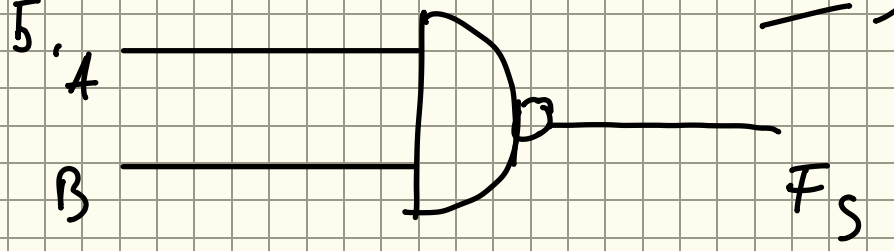
5. 

AB	F_5
0 0	1
0 1	1
1 0	1
1 1	0

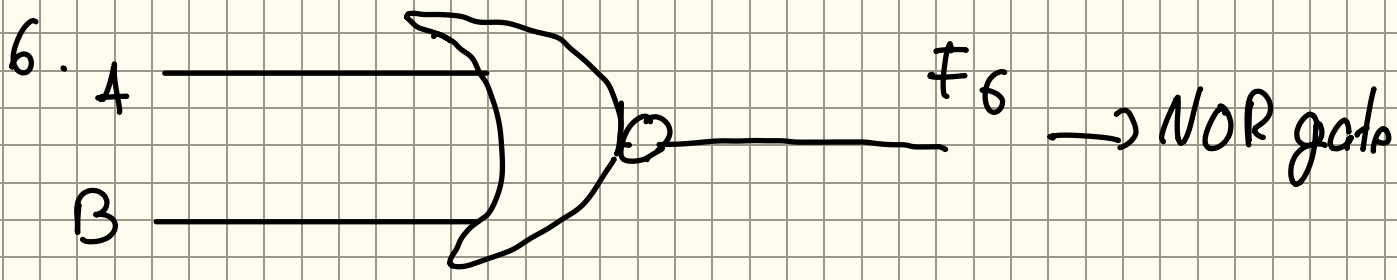6. 


AB	F_6
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	0

7.

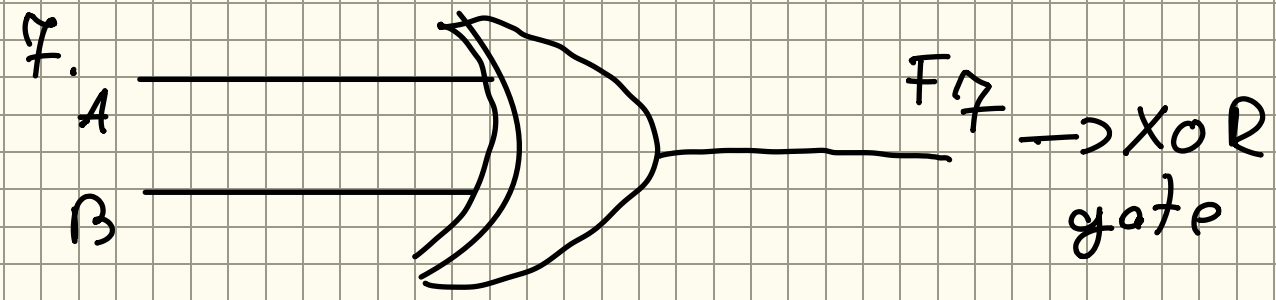

A	B	F7
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

8.

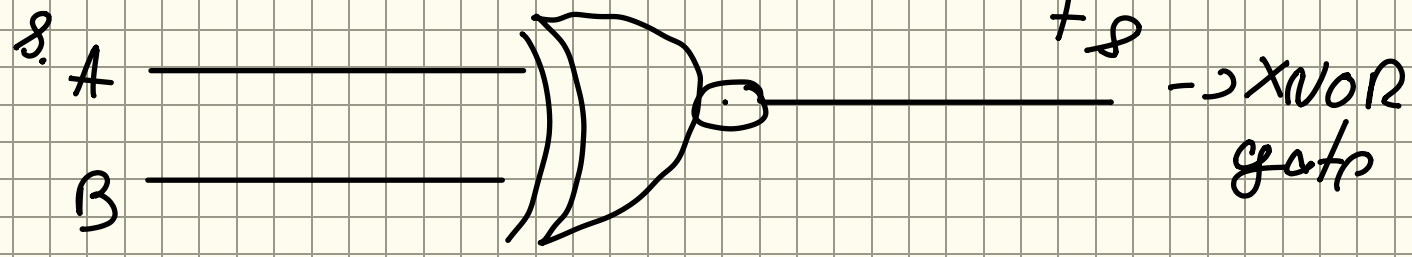

A	B	F8
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1