1)

a	b	F_1
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2) $\overline{a \cdot b} + c =$

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
0	1	1	1
0	1	0	1
1	1	1	1

$a + \overline{b \cdot \bar{c}}$

$\overline{b \cdot \bar{c}} = \bar{b} + c$

3)

a	b	F_1	F_2	F_3	F_4
0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1

Homework:

3)

a	b	c	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	0	0